Informe 16/01/2026

Integrantes

Sebastián Ezequiel García
Padrón: 103780
sebgarcia@fi.uba.ar

Denise Oriana Viltes
Padrón: 106943
dviltes@fi.uba.ar

Tutora

Dra. Cecilia G. Galarza
cgalar@fi.uba.ar

Cotutor

Ing. Juan Zuloaga
jzuloaga@fi.uba.ar

1. Carga en el circuito

Se reemplazaron las celdas por capacitores descargados de 1 µF para hacer la simulación en *LTspice*. Para la alimentación se pusieron en paralelo una fuente de tensión de 9,9 V y una de corriente de 500 mA.

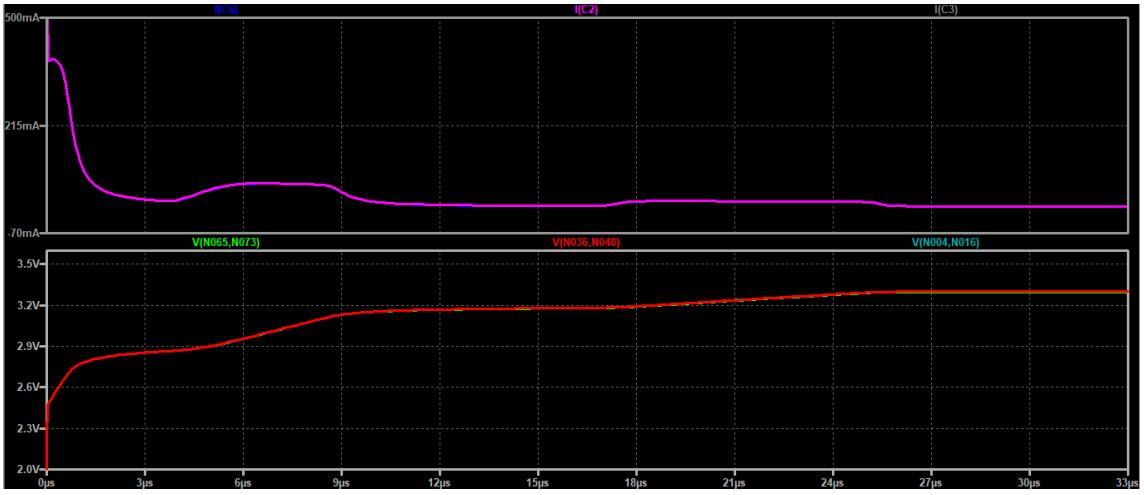

Figura 1: Resultado de la simulación al poner el circuito en modo carga.

Cabe destacar que se configuraron todos los *switches* de la celdas encendidos y todos los de los bancos apagados.